



Tecnológico Nacional de México  
Instituto Tecnológico de Tijuana  
Su dirección Académica  
Departamento de Sistemas y Computación  
Enero – junio 2017  
Serie SC8A  
Materia:  
Sistemas Programables  
Unidad 1  
Titulo:  
Práctica 6  
Maestro:  
Mitre Padilla Luis Alberto  
Alumno:  
Espinoza Covarrubias Alejandro 13211465  
Fecha:  
Febrero 27 del 2017

## **Introducción**

Con el uso de diferentes componentes electrónicos se pueden realizar circuitos capaces de lograr diferentes aplicaciones. En este caso se realiza una práctica con el uso de un relevador el cual ayuda a encender un foco conectado a corriente alterna. El encendido y apagado del foco se controla utilizando un ITR8102 el cual funciona de la misma manera que un diodo led infrarrojo y un fototransistor, de manera que al interrumpir la señal en el ITR8102 el foco se apague.

## Marco teórico

Esta práctica será realizada con los siguientes componentes:

- Protoboard
- Foco
- Roseta
- Clavija
- Diodo 1N4007
- Relay 5VDC – 120 VAC
- Transistor 2N2222A
- ITR8102
- Resistencias 220 Ohms
- Batería de 9 V

**Protoboard:** es una especie de tablero con orificios, en la cual se pueden insertar componentes electrónicos y cables para armar circuitos. Como su nombre lo indica, esta tableta sirve para experimentar con circuitos electrónicos, con lo que se asegura un buen funcionamiento del mismo.

**Foco:** en iluminación, el foco es un elemento óptico destinado a proyectar la luz de una lámpara hacia una región concreta.

Principalmente se usan para iluminar instalaciones deportivas, alumbrado ornamental de edificios emblemáticos, publicidad y seguridad. También son elementos esenciales en las artes escénicas como el teatro, el cine, la televisión u otros espectáculos en vivo.



**Roseta:** Los portalámparas o rosetas son destinados a las bombillas o lámparas eléctricas de incandescencia tienen diversas formas, pero las más empleadas son las de rosca Edison y bayoneta y cabe distinguir las que tienen interruptor en el cuerpo del portalámparas de las que no lo tienen. En general, se componen de un envoltorio tubular, cerrada por un casquete esférico en la parte inferior, casquete que es atravesado por los conductores aislados que conducen la corriente.


**Clavija:** Un enchufe macho o clavija es una pieza de material aislante de la que sobresalen varillas metálicas que se introducen en el enchufe hembra para establecer la conexión eléctrica. Por lo general se encuentra en el extremo de cable. Su función es establecer una conexión eléctrica con la toma de corriente que se pueda manipular con seguridad. Existen clavijas de distintos tipos y formas, que varían según las necesidades y normas de cada producto o país. Su símbolo eléctrico es:




**Diodo 1N4007:** es uno de los diodos de una serie muy utilizados en infinidad de equipos electrónicos. Se utiliza principalmente para convertir la corriente alterna en directa. Su encapsulado es de tipo DO-41. Su símbolo electrónico es:




**Relevador:** El relé o relevador es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Lo que hace la bobina es crear un campo magnético que lleva los contactos a establecer una conexión. El electroimán, por su parte, permite el cierre de los contactos. De esta forma, el relevador actúa como un interruptor que puede fomentar el paso de la corriente eléctrica o su interrupción. Su símbolo electrónico es:

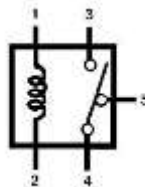

**Transistor 2N2222A:** Un 2N2222A con su colector, emisor y base identificados por las letras "c", "e" y "b" respectivamente. El 2N2222, también identificado como PN2222, es un transistor bipolar NPN de baja potencia de uso general. Sirve tanto para aplicaciones de amplificación como de conmutación. Su símbolo electrónico es:

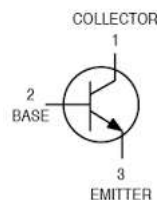

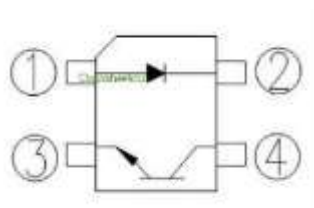**ITR 8102:** consiste en un diodo emisor infrarrojo y un Fototransistor NPN de silicio encerrado uno frente a otro convergiendo por medio de un eje óptico. Su representación en diagrama es:




**Resistencias:** se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de electrones al moverse a través de un conductor. La unidad de resistencia en el Sistema Internacional es el ohmio, que se representa con la letra griega omega ( $\Omega$ ), en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Su símbolo eléctrico es:



**Batería:** Las pilas alcalinas también llamadas baterías alcalinas (una batería es un conjunto de varias celdas electroquímicas individuales) o pila tipo Malloryson, son un tipo de pilas eléctricas que obtienen su energía de la reacción química entre el zinc y el dióxido de manganeso ( $\text{MnO}_2$ ), empleando hidróxido de potasio como electrolito. Su símbolo eléctrico es:



## Diagrama de Circuit.io

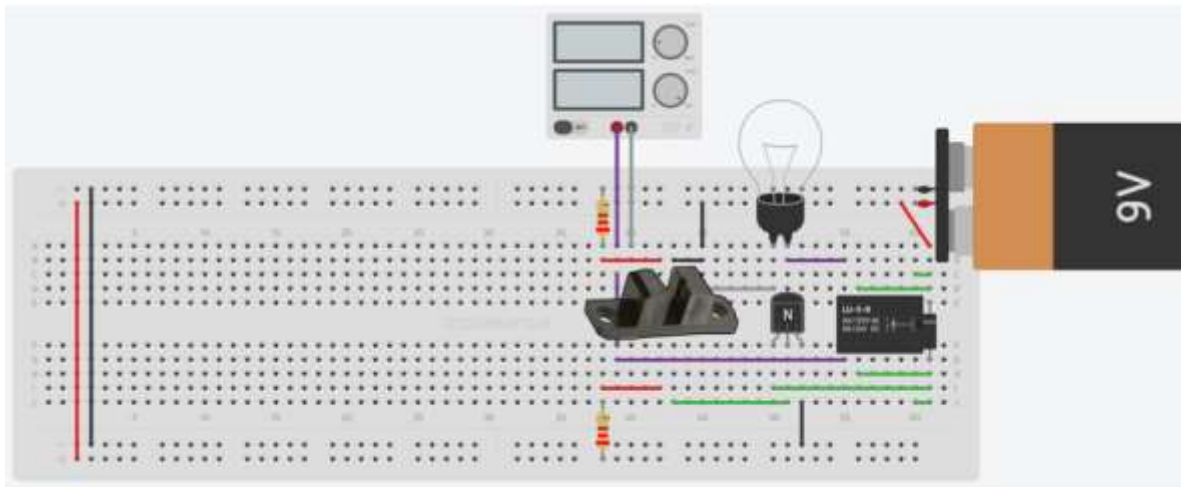

## Diagrama real



## **Conclusión**

El funcionamiento del relevador es muy práctico ya que gracias a él se pueden manejar altos y bajos voltajes, es importante saber la forma de conectarlo ya se puede llegar a dañar el componente sino se realiza la conexión de la manera adecuada o puede ocasionar problemas mayores. Se utilizó también un diodo 1N4007 ya que este fue de gran importancia para cambiar de corriente alterna a directa, al igual se utilizó un transistor 2N2222A. En esta práctica se sustituyó el uso de un led infrarrojo y el fototransistor con un ITR8102 el cual funciona de la misma manera, al interrumpir la señal el foco se apagará. Es una práctica un poco más compleja que sirve para conocer cómo manejar distintos componentes y voltajes.